

Proiectare logică

Curs 6

Metode de proiectare cu circuite MSI și LSI.
Hazardul combinațional

Cristian Vancea

<https://users.utcluj.ro/~vcristian/PL.html>

Cuprins

- Proiectare CLC cu circuite MSI – Exerciții
- Circuite LSI (Large Scale Integration) uzuale
- Proiectare CLC cu circuite LSI
- Circuite VLSI (Very Large Scale Integration) uzuale
- Hazardul combinațional


Circuite logice combinaționale

Sinteza funcțiilor booleene cu **DCD** și **MUX** – Exerciții

Ex₁: $n = 3$ $f_1 = (a_0 \cdot a_1) + (a_0 \oplus \overline{a_1}) + a_2$

$f_2 = \sum (6, 7)$


	a_2	a_1	a_0	f_1
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

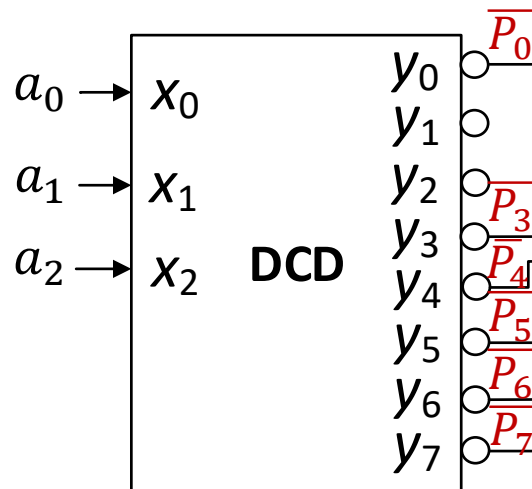

DCD cu ieșiri în logica negativă
(ieșiri active pe 0)

$$f_1 = \overline{P_0} \cdot \overline{P_3} \cdot \overline{P_4} \cdot \overline{P_5} \cdot \overline{P_6} \cdot \overline{P_7} = P_0 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 + P_7$$
 
$$f_2 = \overline{P_6} \cdot \overline{P_7} = P_6 + P_7$$



DCD cu ieșiri în logica pozitivă
(ieșiri active pe 1)

$$f_1 = P_0 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 + P_7$$

$$f_2 = P_6 + P_7$$

Notă: Se pot implementa mai multe funcții cu același decodificator.

Circuite logice combinaționale

Sinteza funcțiilor booleene cu **DCD** și **MUX** – Exerciții

Ex₂: $n = 3$ $f_1 = (a_0 \cdot a_1) + (a_0 \oplus \overline{a_1}) + a_2$

	a_2	a_1	a_0	f_1
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1


$a_2 \backslash a_1 a_0$	00	01	11	10
0	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Obs: Se grupează după valorile comune ale variabilelor aplicate pe selecțiile MUX.


$a_2 \backslash a_1 a_0$	00	01	11	10
0	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Obs: Când toate variabilele se aplică pe selecțiile MUX fiecare celulă reprezintă o grupare aparte.

Implementare cu MUX 4:1

 

Implementare cu MUX 8:1

 

Circuite logice combinaționale

Sinteza funcțiilor booleene cu **DCD** și **MUX** – Exerciții


$$\text{Ex}_3: n = 2 \quad f = (\overline{a_0} + a_1) \oplus \overline{a_1}$$

$a_1 \backslash a_0$	0	1
0	0	1
1	1	1


Obs: Se grupează după valorile comune ale variabilelor aplicate pe selecțiile MUX.

	a_1	a_0	f
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	1

Implementare cu MUX 2:1

 

Implementare cu MUX 4:1

 

Obs₁: Când **toate variabilele** se aplică pe selecțiile MUX datele de intrare în MUX se pot lua din tabelul de adevăr.

Obs₂: Pe liniile de date se aplică întotdeauna numai 0 sau 1.

Circuite logice combinaționale


Circuite **LSI** (Large Scale Integration) uzuale

- LSI au peste 500 tranzistoare integrate.
- Exemple de circuite LSI :
 - Memorii ROM (Read Only Memory)
 - Unități PLA (Programmable Logic Array)


Circuite logice combinaționale

Circuite LSI uzuale – Memorii ROM


- Sunt memorii nevolatile – conținutul stabilit din fabricație nu se modifică în lipsa alimentării; Read Only Memory (ROM) - la funcționare conținutul doar se citește.
- Conțin 2 niveluri de circuite:
 - Nivelul 1 – decodificator (DCD);
 - Nivelul 2 – matrice de porți logice și conexiuni care implementează **cuvintele de memorie**. *1 rând din matrice \Leftrightarrow 1 cuvânt de memorie.*
- Intrările ROM coincid cu intrările DCD și codurile aplicate se numesc **adrese**. Pentru fiecare adresă se activează o linie de ieșire a DCD, care generează amplasarea la ieșirea ROM a unui cuvânt de memorie asociat.
- Ieșirile ROM sunt **three-state** (o linie poate fi 0, 1 sau **Z – înaltă impedanță**) => se pot conecta împreună ieșirile mai multor memorii: doar o memorie va fi activă restul având ieșirile în înaltă impedanță.
- Are o intrare de activare numită \overline{En} (Enable) sau \overline{CS} (Chip Select). Memoria inactivă ($\overline{En} = 1$) are ieșirile în înaltă impedanță (Z).

 


Buffere 3-state

 

 
- Dacă este activ ($\overline{En} = 0$) permite trecerea semnalului de la intrarea I la ieșirea O.



 - Dacă este în înaltă impedanță ($\overline{En} = 1$) nu permite trecerea semnalului între intrarea I și ieșirea O.



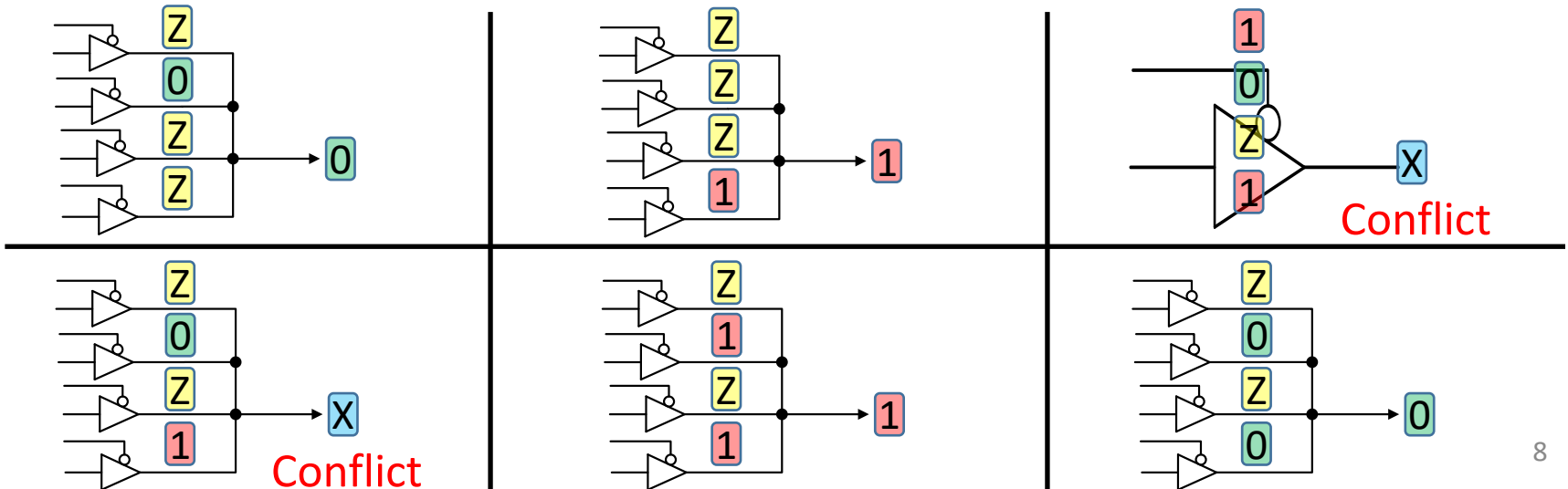- Se pot conecta mai multe ieșiri cu buffer 3-state. Se vor evita conflictele (0 și 1 concomitent) pe linia comună. Exemple de situații posibile:




Circuite logice combinaționale

Circuite LSI uzuale – Memorii ROM


- Organizarea memoriei:

 - n – numărul de biți de adresă \Rightarrow numărul de cuvinte de memorie = 2^n ;
- b – numărul de biți ai unui cuvânt de memorie (de obicei putere a lui 2);
- capacitatea memoriei = $2^n \times b$;



- se poate mări capacitatea folosind mai multe memorii:

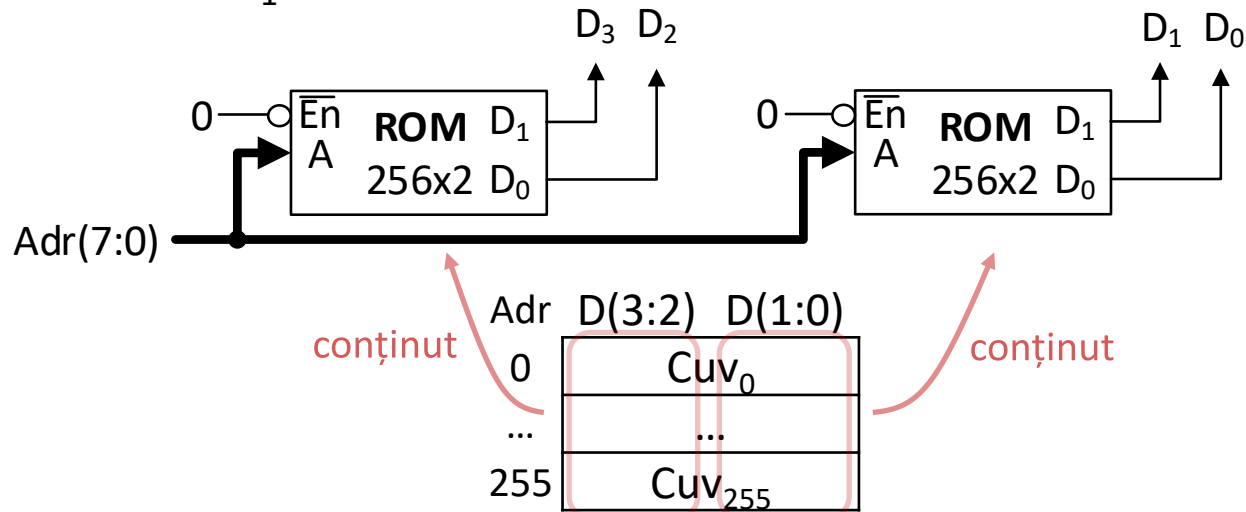Ex₁: Mărirea cuvântului de memorie de la 2 la 4 biți la ROM cu 256 cuvinte




Circuite logice combinaționale

Circuite LSI uzuale – Memorii ROM


- Organizarea memoriei:

 - n – numărul de biți de adresă => numărul de cuvinte de memorie = 2^n ;
- b – numărul de biți ai unui cuvânt de memorie (de obicei putere a lui 2);
- capacitatea memoriei = $2^n \times b$;



- se poate mări capacitatea folosind mai multe memorii:

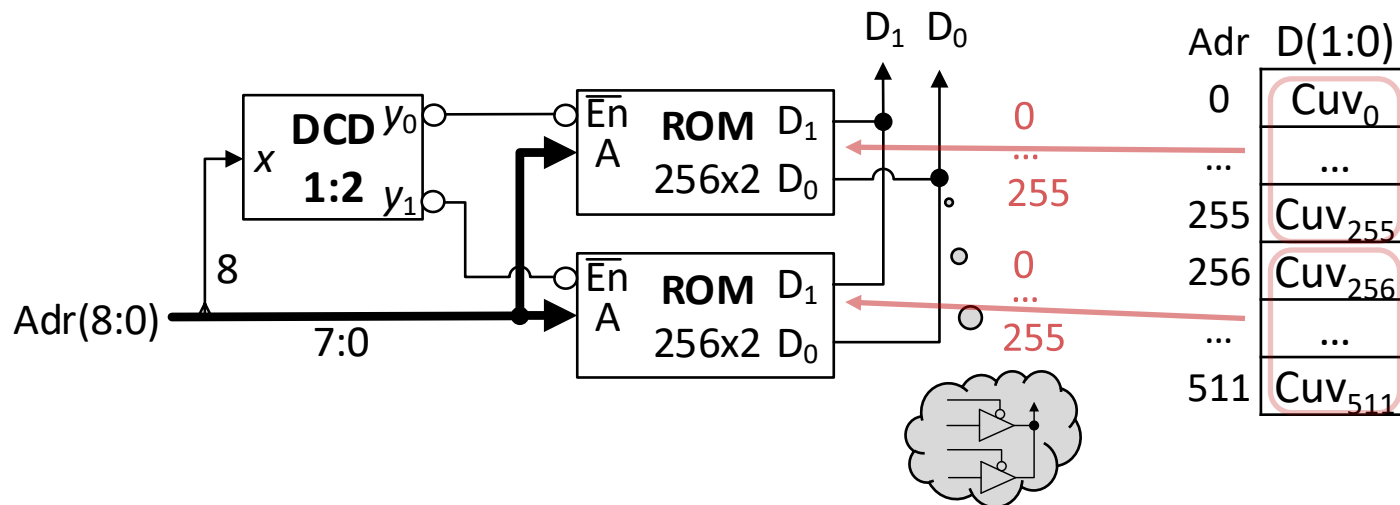Ex₂: Dublarea numărului de cuvinte de la 256 la 512 la ROM cu 2 biți / ieșire



Adr	D(1:0)
0	Cuv ₀
...	...
255	Cuv ₂₅₅
256	Cuv ₂₅₆
...	...
511	Cuv ₅₁₁


B10	B2
0	00000000
1	00000001
...	...
255	01111111
256	10000000
257	10000001
...	...
511	11111111



Circuite logice combinaționale

Circuite LSI uzuale – Memorii ROM

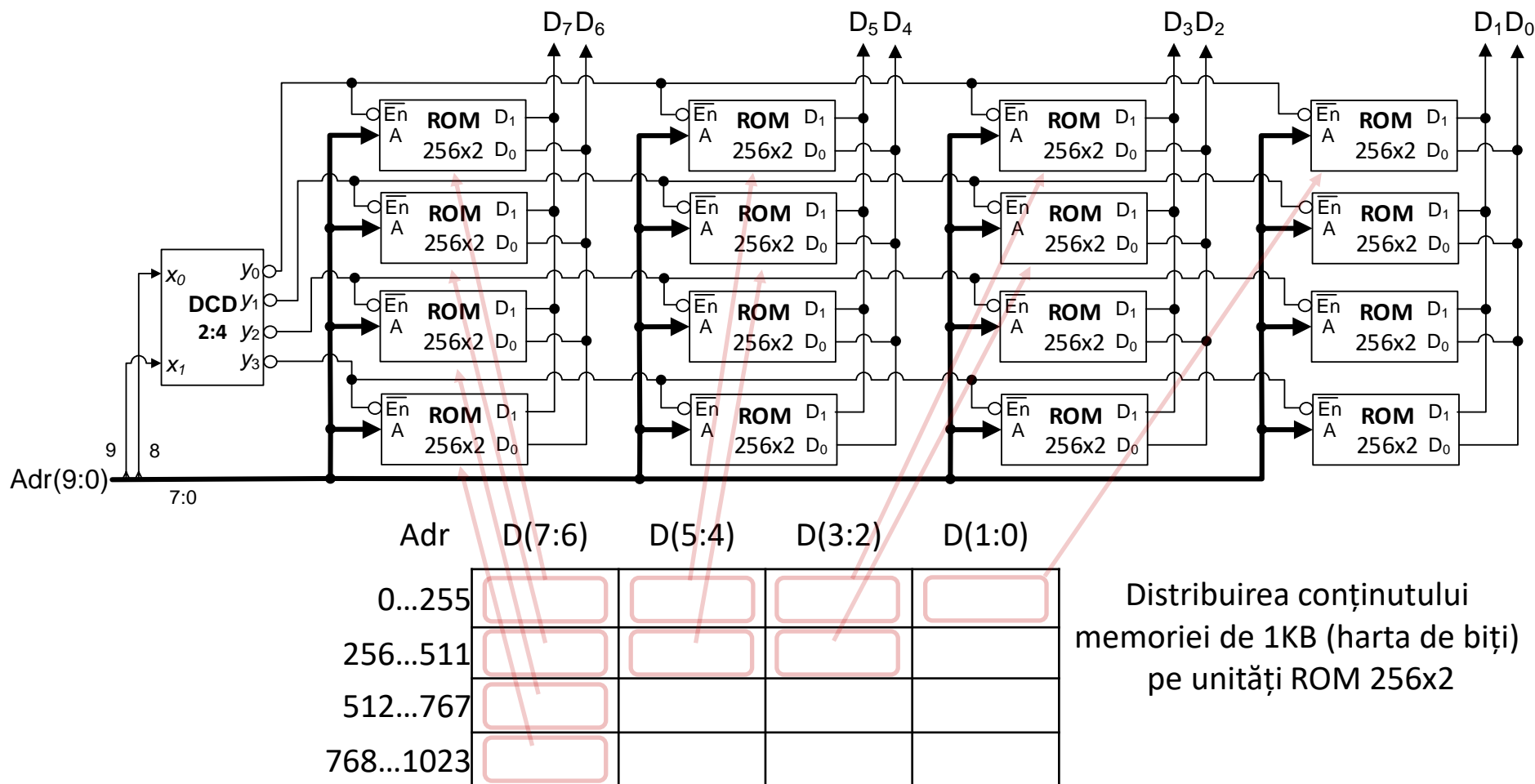Ex₃: 4 x numărul de cuvinte + 4 x numărul de biți / cuvânt => ROM 1024x8 (1KB)



Circuite logice combinaționale

Circuite LSI uzuale – **Memorii ROM**

Aplicații specifice:

- Memorie de (micro)instrucțiuni sau de date;
- Conversie de coduri;
- Stocare coduri de caractere;
- Generare secvențe de impulsuri predefinite;
- Implementare CLC cu număr mare de variabile de intrare și ieșire.

Circuite logice combinaționale

Sinteza funcțiilor booleene cu **memorii ROM**

- Nu necesită minimizarea funcțiilor; are la bază aducerea funcțiilor de implementat la forma canonică disjunctivă (FCD) deoarece:
 - Variabilele de intrare se aplică pe liniile de adresă ale memoriei => la nivelul DCD se implementează toți mintermii ca intrări ale matricei.
 - Conținutul matricei este configurat încât să determine disjuncția SAU a mintermilor necesari în implementarea funcției. **Fiecare bit de ieșire va reprezenta o funcție de implementat.**
- Etape:
 1. Stabilirea dimensiunii memoriei potrivite; dacă este necesar se pot utiliza mai multe memorii de dimensiune redusă pentru obținerea unei capacități suficiente.
 2. Stabilirea tabelului de adevăr al memoriei \Leftrightarrow configurarea matricei de cuvinte de memorie (harta de biți) în conformitate cu funcțiile de implementat.


Circuite logice combinaționale

Sinteza funcțiilor booleene cu **memorii ROM**

Ex₁: $n = 4$ $f_0 = \Sigma(0,1,2,3,6,9,11,12,14)$, $f_1 = \Sigma(1,2,3,5,7)$, $f_2 = \Sigma(11)$

 1. Alegerea capacității memoriei

$$2^n \times b = 2^4 \times 4 = 16 \times 4$$



Obs: Chiar dacă avem 3 funcții, b trebuie ales ca putere a lui 2. Deci $b = 4$ ieșiri => o ieșire va fi ignorată (în acest caz D_3).

Circuite logice combinaționale

Sinteza funcțiilor booleene cu memorii ROM

Ex₁: $n = 4$ $f_0 = \Sigma(0,1,2,3,6,9,11,12,14)$, $f_1 = \Sigma(1,2,3,5,7)$, $f_2 = \Sigma(11)$

2. Configurarea tabelului de adevăr al memoriei (harta de biți):

- se pune 1 pe coloana asociată funcției în dreptul mintermilor constituenți și 0 în rest;
- se poate înscrie orice în coloana pentru ieșirea ignorată D_3 .

Obs: Fiecare rând asociat unei adrese va reprezenta conținutul unui cuvânt de memorie.

Adrese				Cuvinte de memorie			
A_3	A_2	A_1	A_0	D_3	$D_2=f_2$	$D_1=f_1$	$D_0=f_0$
0	0	0	0	X	0	0	1
0	0	0	1	X	0	1	1
0	0	1	0	X	0	1	1
0	0	1	1	X	0	1	1
0	1	0	0	X	0	0	0
0	1	0	1	X	0	1	0
0	1	1	0	X	0	0	1
0	1	1	1	X	0	1	0
1	0	0	0	X	0	0	0
1	0	0	1	X	0	0	1
1	0	1	0	X	0	0	0
1	0	1	1	X	1	0	1
1	1	0	0	X	0	0	1
1	1	0	1	X	0	0	0
1	1	1	0	X	0	0	1
1	1	1	1	X	0	0	0


Circuite logice combinaționale

Sinteza funcțiilor booleene cu memorii ROM

Ex₁: $n = 4$ $f_0 = \sum(0,1,2,3,6,9,11,12,14)$, $f_1 = \sum(1,2,3,5,7)$, $f_2 = \sum(11)$

Dacă nu avem la dispoziție memoria necesară ci doar memorii mai mici (ex. ROM 8x2) sunt necesari pașii 3 și 4.

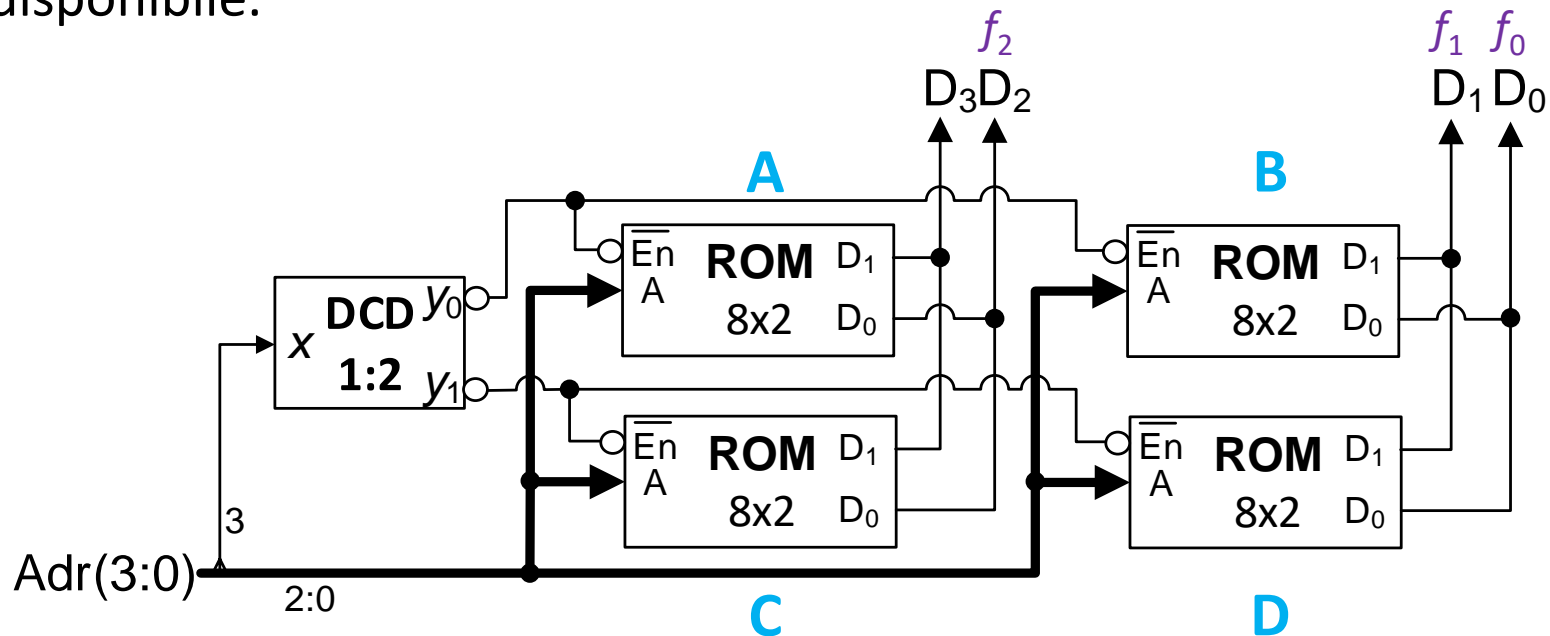Pasul 3. Se construiește memoria necesară ROM 16x4 cu memoriile ROM 8x2 disponibile.



Circuite logice combinaționale

Sinteza funcțiilor booleene cu memorii ROM

Ex₁: $n = 4$ $f_0 = \sum(0,1,2,3,6,9,11,12,14)$, $f_1 = \sum(1,2,3,5,7)$, $f_2 = \sum(11)$

Pasul 4. Se distribuie conținutul memoriei mari ROM 16x4 pe memoriile disponibile și se construiește harta de biți pentru fiecare ROM 8x2 utilizat.

$A_3A_2A_1A_0$	D_3	$D_2=f_2$	$D_1=f_1$	$D_0=f_0$		A	$A_2A_1A_0$	D_1	D_0		$A_2A_1A_0$	D_1	D_0	B
0 0 0 0	X	0	0	1			0 0 0	X	0		0 0 0	0	1	
0 0 0 1	X	0	1	1			0 0 1	X	0		0 0 1	1	1	
0 0 1 0	X	0	1	1			0 1 0	X	0		0 1 0	1	1	
0 0 1 1	X	0	1	1			0 1 1	X	0		0 1 1	1	1	
0 1 0 0	X	0	0	0			1 0 0	X	0		1 0 0	0	0	
0 1 0 1	X	0	1	0			1 0 1	X	0		1 0 1	1	0	
0 1 1 0	X	0	0	1			1 1 0	X	0		1 1 0	0	1	
0 1 1 1	X	0	1	0			1 1 1	X	0		1 1 1	1	0	
1 0 0 0	X	0	0	0										
1 0 0 1	X	0	0	1										
1 0 1 0	X	0	0	0										
1 0 1 1	X	1	0	1										
1 1 0 0	X	0	0	1										
1 1 0 1	X	0	0	0										
1 1 1 0	X	0	0	1										
1 1 1 1	X	0	0	0										

C	$A_2A_1A_0$	D_1	D_0		$A_2A_1A_0$	D_1	D_0	D
	0 0 0	X	0		0 0 0	0	0	
	0 0 1	X	0		0 0 1	0	1	
	0 1 0	X	0		0 1 0	0	0	
	0 1 1	X	1		0 1 1	0	1	
	1 0 0	X	0		1 0 0	0	1	
	1 0 1	X	0		1 0 1	0	0	
	1 1 0	X	0		1 1 0	0	1	
	1 1 1	X	0		1 1 1	0	0	

Circuite logice combinaționale

Sinteza funcțiilor booleene cu memorii ROM

Ex₂: $n = 3$ $f_0 = x_2 + (x_1 \cdot \overline{x_0})$, $f_1 = x_1 \oplus x_2$


$$f_0 \xRightarrow{\text{FCD}} \sum (2,4,5,6), f_1 \xRightarrow{\text{FCD}} \sum (2,3,4,5)$$

1. Alegerea capacității memoriei

$$2^n \times b = 2^3 \times 2 = 8 \times 2$$

2. Configurarea tabelului de adevăr

A_2	A_1	A_0	$D_1=f_1$	$D_0=f_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0	0

 


x_2	x_1	x_0	f_1	f_0
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0	0


Circuite logice combinaționale

Circuite LSI uzuale – Unități PLA

 - Conțin 2 niveluri de logică programabilă: un șir de porți ȘI, un șir de porți SAU. Porțile ȘI și SAU au mai multe intrări:



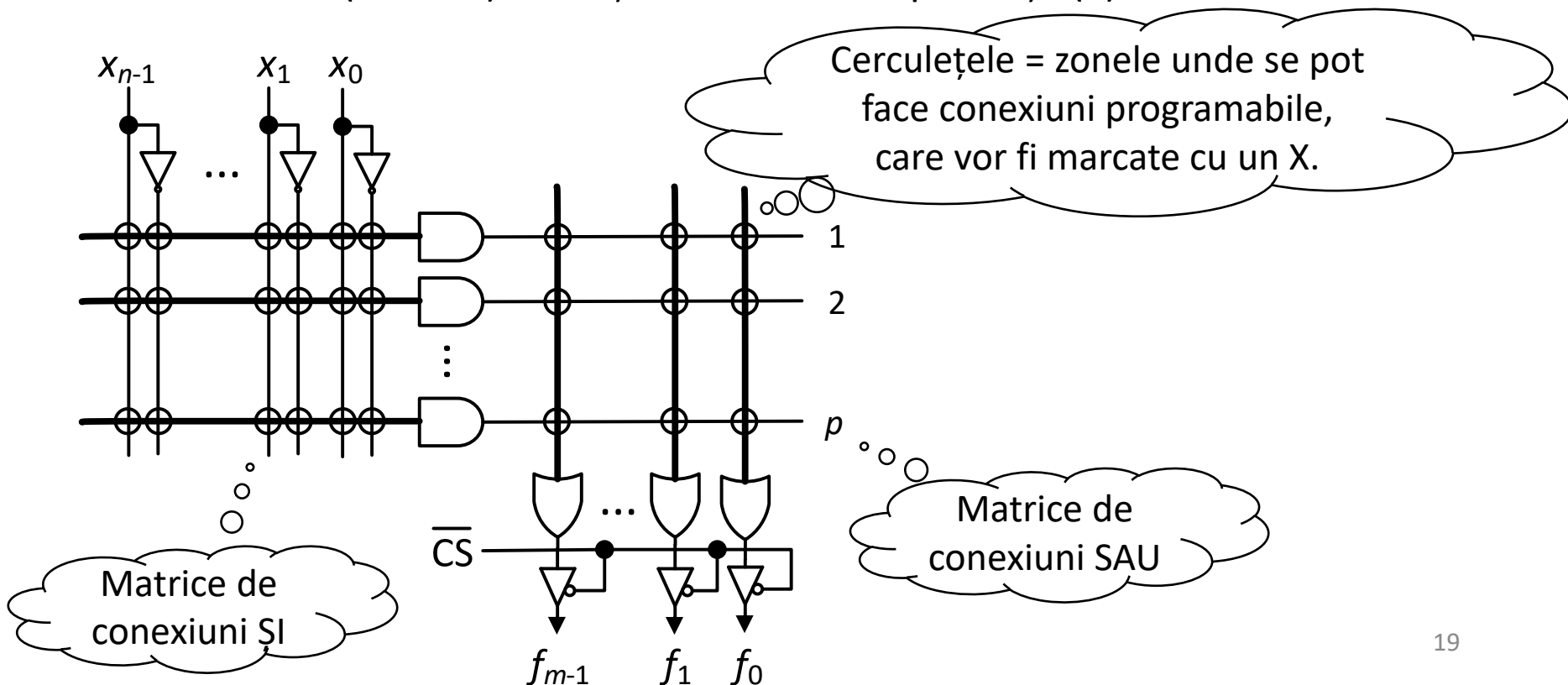- Ieșirile PLA sunt three-state. Există intrare de activare numită \overline{CS} (Chip Select). Circuitul inactiv ($\overline{CS} = 1$) are ieșirile în înaltă impedanță (Z).




Circuite logice combinaționale

Circuite LSI uzuale – Unități PLA

- Structura PLA:

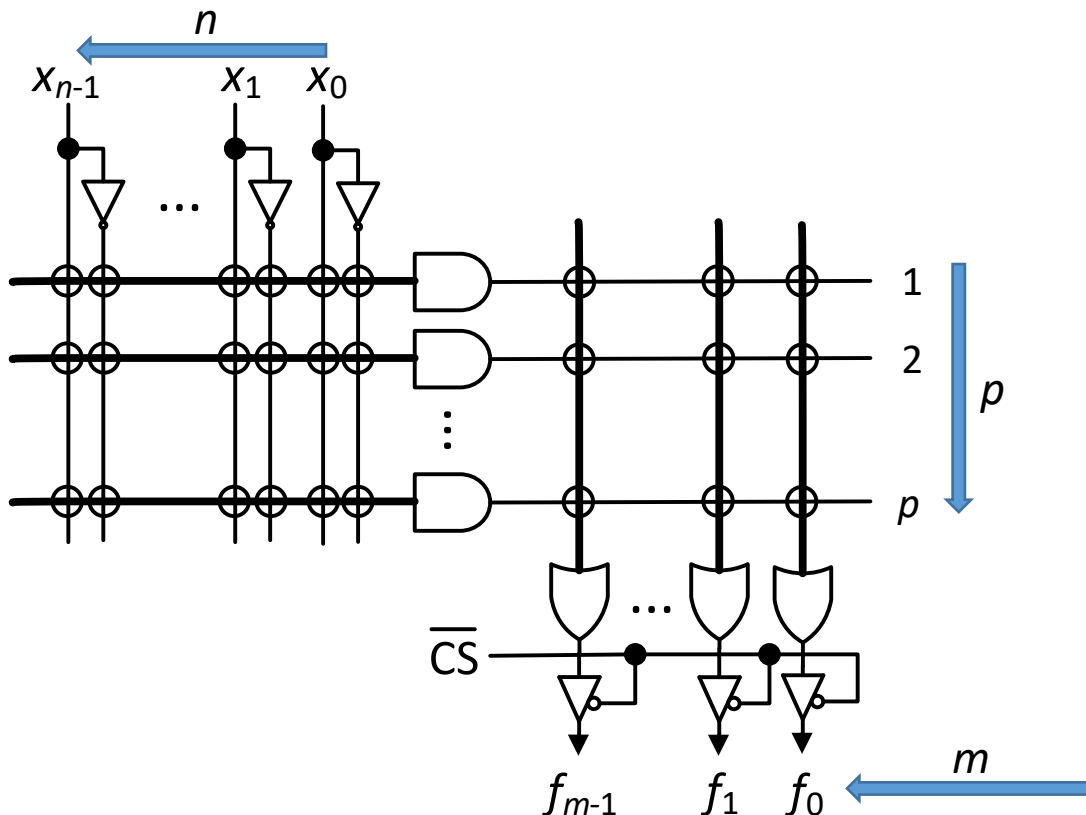- n linii de intrare;
- p porți ȘI cu n intrări fiecare => maxim p termeni elementari;
- m linii de ieșire => m porți SAU cu maxim p intrări fiecare.



Circuite logice combinaționale

Circuite LSI uzuale – **Unități PLA**

Aplicații specifice:

- Microprogramare;
- Conversie de coduri;
- Generare coduri de caractere;
- Implementare seturi de funcții.

Circuite logice combinaționale

Sinteza funcțiilor booleene cu **unități PLA**

- Necesită aducerea funcțiilor la forma disjunctivă minimă (FDM) pentru a reduce numărul de conexiuni necesare. Ca urmare:
 - La nivelul matricei de conexiuni ȘI se generează termenii elementari.
 - La nivelul matricei de conexiuni SAU se realizează disjuncția SAU a termenilor elementari.
- Etape:
 1. Exprimarea funcțiilor în forma disjunctivă minimă (FDM) – “sumă de produse”.
 2. Realizarea legăturilor la nivelul matricelor de conexiuni ȘI și SAU.

Obs: Dacă funcțiile au termeni elementari comuni, aceștia se implementează o singură dată.

Circuite logice combinaționale

Sinteza funcțiilor booleene cu **unități PLA**

Ex₁: $n = 4$ $f_0 = \Sigma(0,1,2,3,6,9,11,12,14)$, $f_1 = \Sigma(1,2,3,5,7)$, $f_2 = \Sigma(11)$

1. Minimizarea funcțiilor la FDM

f_0 :

$x_3x_2 \backslash x_1x_0$	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	1
11	1	0	0	1
10	0	1	1	0

$f_0^{\text{FDM}} = (\overline{x_3} \cdot \overline{x_2}) + (\overline{x_2} \cdot x_0) + (x_3 \cdot x_2 \cdot \overline{x_0}) + (x_2 \cdot x_1 \cdot \overline{x_0})$

f_1 :

$x_3x_2 \backslash x_1x_0$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	1	1	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$f_1^{\text{FDM}} = (\overline{x_3} \cdot x_0) + (\overline{x_3} \cdot \overline{x_2} \cdot x_1)$

f_2 :

$x_3x_2 \backslash x_1x_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	1	0

$f_2^{\text{FDM}} = x_3 \cdot \overline{x_2} \cdot x_1 \cdot x_0$


Circuite logice combinaționale

Sinteza funcțiilor booleene cu **unități PLA**

Ex₁: $n = 4$ $f_0 = \sum(0,1,2,3,6,9,11,12,14)$, $f_1 = \sum(1,2,3,5,7)$, $f_2 = \sum(11)$

 2. Realizarea conexiunilor

$$\left. \begin{aligned} f_0 &= (\overline{x_3} \cdot \overline{x_2}) + (\overline{x_2} \cdot x_0) + (x_3 \cdot x_2 \cdot \overline{x_0}) + (x_2 \cdot x_1 \cdot \overline{x_0}) \\ f_1 &= (\overline{x_3} \cdot x_0) + (\overline{x_3} \cdot \overline{x_2} \cdot x_1) \\ f_2 &= x_3 \cdot \overline{x_2} \cdot x_1 \cdot x_0 \end{aligned} \right\} \text{FDM = sumă de produse}$$




$$\begin{aligned} f_1 &= (\overline{x_3} \cdot x_0) + (\overline{x_3} \cdot \overline{x_2} \cdot x_1) \text{ FDM} \\ &= \overline{x_3} \cdot (x_0 + \overline{x_2} \cdot x_1) \text{ Nu este FDM} \end{aligned}$$

Circuite logice combinaționale

Circuite **VLSI** (Very Large Scale Integration) uzuale

 - Prezintă un grad extins de integrare.
- Exemple de circuite VLSI:
 - CPLD (Complex Programmable Logic Device);
 - FPGA (Field Programmable Gate Array).



Circuite logice combinaționale

Hazardul combinațional


Ex₁: $n = 4$ $f = \sum(1,3,5,7,8,9,12,13)$

$x_3x_2 \backslash x_1x_0$	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

$f \xrightarrow{\text{FDM}} \overline{x_3} \cdot x_0 + x_3 \cdot \overline{x_1}$

T_1 T_2

 - Obs: Dacă T_1, T_2, \dots, T_k sunt termeni elementari obținuți după **minimizare în FDM**, atunci f se implementează cu SAU peste aceștia:





- Orice modificare a variabilelor de intrare x_i poate să genereze modificarea unuia sau mai multor termeni elementari T_j cu **întârzieri diferite Δ_j** .

Circuite logice combinaționale

Hazardul combinațional

  Ex₁: $n = 4$ $f = \sum(1,3,5,7,8,9,12,13) =$
 $\xRightarrow{\text{FDM}} \overline{x_3} \cdot x_0 + x_3 \cdot \overline{x_1}$



grupuri adiacente

$x_3 x_2 \backslash x_1 x_0$	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

Δ_h - perioada de hazard combinațional
 Obs: Hazardul apare când **grupurile asociate termenilor elementari sunt vecine** pe linii sau coloane în Diagrama Karnaugh **și nu se intersectează**.²⁷

Circuite logice combinaționale

Hazardul combinațional

Definiție: **Hazardul combinațional** – comportare temporară greșită a CLC în care ieșirea are valoare necorespunzătoare cu modificările aduse intrărilor, datorită întârzierilor din circuit.

Tipuri:

- **Static** – când se modifică o variabilă → **se poate elimina**.
- **De funcție** – când se modifică mai multe variabile → eliminare dificilă/imposibilă.

Circuite logice combinaționale

Hazardul combinațional

Soluție pentru **eliminarea hazardului static**

Pas₁: Se identifică toate grupările utilizate pentru FDM care sunt vecine și nu se intersectează (adiacente).

$$\text{Ex}_1: n = 4 \quad f = \sum(1,3,5,7,8,9,12,13)$$

$x_3x_2 \backslash x_1x_0$	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

Pas₂: Dacă există astfel de grupări **se adaugă un număr minim de grupări dreptunghiulare maxime de 1 care realizează unirea lor**. Grupările trebuie să conțină un număr de celule putere a lui 2.

Se adaugă termenii corespunzători la FDM.

$$f = \overline{x_3} \cdot x_0 + x_3 \cdot \overline{x_1} + \overline{x_1} \cdot x_0$$

$x_3x_2 \backslash x_1x_0$	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

Circuite logice combinaționale

Hazardul combinațional

$$f = \overline{x_3} \cdot x_0 + x_3 \cdot \overline{x_1} + \overline{x_1} \cdot x_0 \quad \longrightarrow$$


 


Diagrama de timp pentru circuitul fără hazard

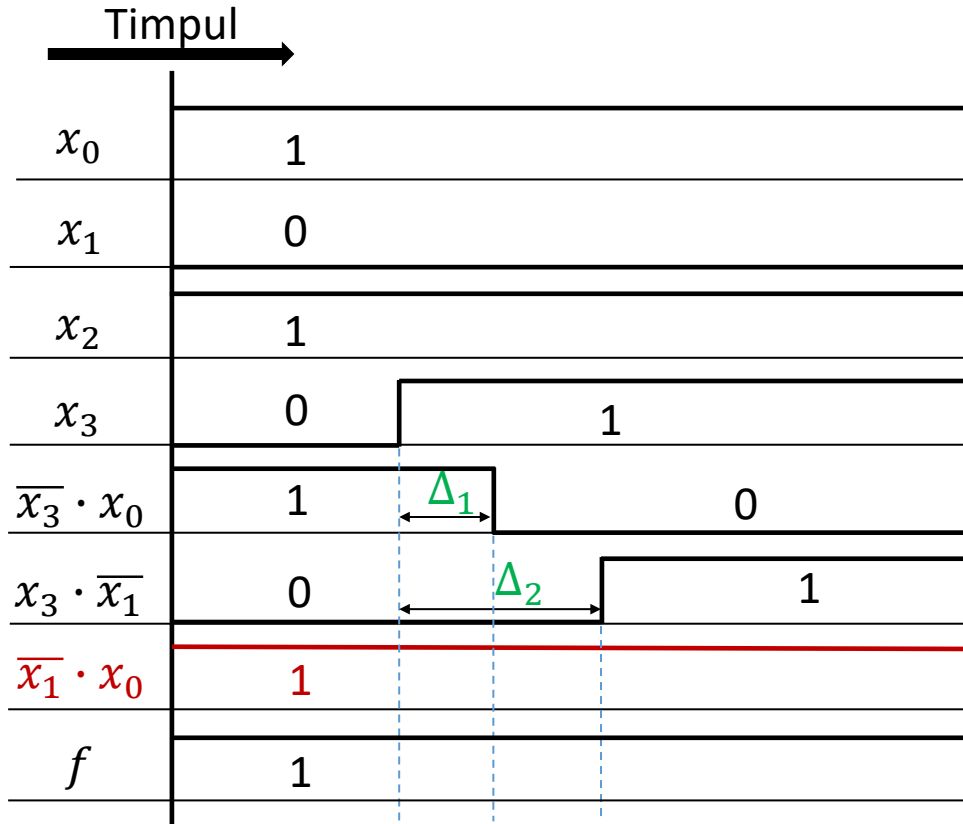

=> Hazardul static nu mai apare!

Circuite logice combinaționale


Hazardul combinațional

Ex₂: $n = 4$ $f = \sum(1,2,3,4,5,10,11,12) =$

FDM

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \overline{x_2} \cdot x_1 + \overline{x_3} \cdot \overline{x_1} \cdot x_0 + x_2 \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0} + \\ & + \overline{x_3} \cdot \overline{x_2} \cdot x_0 + \overline{x_3} \cdot x_2 \cdot \overline{x_1} = \end{aligned}$$

$x_3x_2 \backslash x_1x_0$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	1	0	0
11	1	0	0	0
10	0	0	1	1

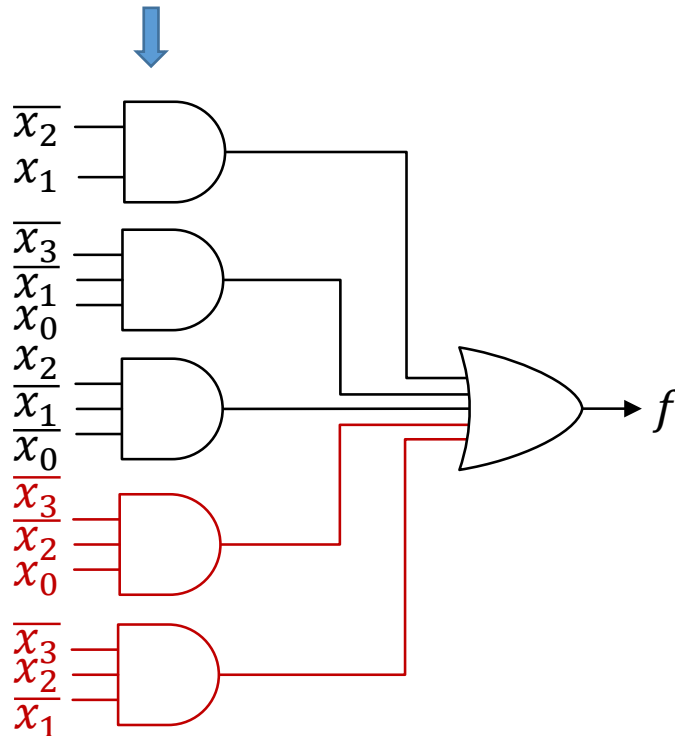


Circuite logice combinaționale


Hazardul combinațional

$$\text{Ex}_3: n = 4 \quad f = \sum(2,3,5,10,11,13) =$$
 
$$\xrightarrow{\text{FDM}} \overline{x_2} \cdot x_1 + x_2 \cdot \overline{x_1} \cdot x_0$$



$x_3x_2 \backslash x_1x_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	1	0	0
11	0	1	0	0
10	0	0	1	1

 

Circuite logice combinaționale

Hazardul combinațional

Soluție alternativă - se întârzie citirea rezultatului un interval de timp suficient de mare încât valorile pe liniile de ieșire să se stabilizeze:

- Lentă;
- Sigură – **rezolvă hazardul combinațional static și de funcție;**
- Consum redus de resurse (nu apar termeni suplimentari).