

# Proiectare logică

## Curs 13

### Proiectarea cu dispozitive logice programabile

Cristian Vancea

<https://users.utcluj.ro/~vcristian/PL.html>


# Cuprins

- Proiectarea cu dispozitive logice programabile
  - Circuite VLSI (Very Large Scale Integration) uzuale
  - Proiectare clasică vs. proiectare cu dispozitive logice programabile
  - Completitudine funcțională
  - Funcții universale
  - Celula logică de bază
  - Arhitecturi de dispozitive logice programabile

# Proiectarea cu dispozitive logice programabile
 
## Circuite VLSI (Very Large Scale Integration) uzuale

- Prezintă un grad extins de integrare.
- Exemple de circuite VLSI:
  - CPLD (Complex Programmable Logic Device);
  - FPGA (Field Programmable Gate Array).



# Proiectarea cu dispozitive logice programabile

## Proiectarea clasică – etape

1. Definirea specificațiilor dispozitivului.
2. Construirea diagramei bloc.
3. Separarea secțiunilor din diagramă.
4. Detalierea până la nivelul logic de implementare.
5. Integrarea pieselor - se poate realiza cu produse software specializate.
6. Crearea prototipului + depanare + corecții (ex: îmbunătățiri de viteză).
7. Implementarea pe placă (Printed Circuit Board – PCB) – la acest nivel pot apărea ajustări care țin de constrângeri fizice ale PCB.

Obs: Se poate reveni la pași anteriori în mod repetat atunci când sunt necesare modificări esențiale => **proces lent de durată (dezavantaj)**.

# Proiectarea cu dispozitive logice programabile

## Proiectarea cu dispozitive programabile - etape

1. Definirea specificațiilor dispozitivului.
2. Separarea în blocuri mari având ca suport fizic diverse categorii de componente: memorii, microprocesoare, dispozitive logice programabile (FPGA – Field Programmable Gate Array, CPLD – Complex Programmable Logic Device) și logica de comunicare între acestea.
3. Descrierea la nivel înalt a sistemului cu editor schematic sau limbaj de descriere hardware (ex: VHDL, Verilog).
4. Simularea sistemului – elimină efortul creării unui prototip fizic.
5. Crearea listei de componente și a interconexiunilor – rezultă o documentație în format specific numită *netlist*.
6. Implementarea pe placă + simulare mai detaliată.

Obs: Cele mai multe modificări apar la nivelul componentelor (FPGA, CPLD) și se pot aplica prin modificarea descrierii la nivel înalt => reducerea timpului de proiectare (**avantaj**).

# Proiectarea cu dispozitive logice programabile

## Completitudine funcțională

**Definiție:** Un circuit logic combinațional capabil să genereze o disjuncție (SAU) de conjuncții (ȘI) sau o conjuncție (ȘI) de disjuncții (SAU) peste intrările sale, cu capacitatea de inversare a cel puțin uneia din intrări, are proprietatea de **completitudine funcțională**.

Obs: Folosind în mod repetat un circuit cu completitudine funcțională se poate realiza orice funcție logică în forma canonică sau minimizată.

Proprietăți de bază ale unui circuit cu completitudine funcțională:

1. Poate construi una din funcțiile logice SAU ori ȘI.
  2. Poate construi funcția logică NOT.
- } Ex: SAU-NU, ȘI-NU

Obs<sub>1</sub>: Cu funcțiile SAU și NOT se poate construi ȘI folosind *De Morgan*:

$$\overline{\overline{a} + \overline{b}} = a \cdot b$$

Obs<sub>2</sub>: Cu funcțiile ȘI și NOT se poate construi SAU folosind *De Morgan*:

$$\overline{\overline{a} \cdot \overline{b}} = a + b$$


# Proiectarea cu dispozitive logice programabile

## Funcții universale

**Definiție:** Un circuit logic combinațional care poate fi configurat astfel încât să genereze orice funcție logică de intrările sale se numește **generator de funcții** sau **funcție universală**.

Familii de circuite funcții universale: memorii (ROM, RAM), MUX.

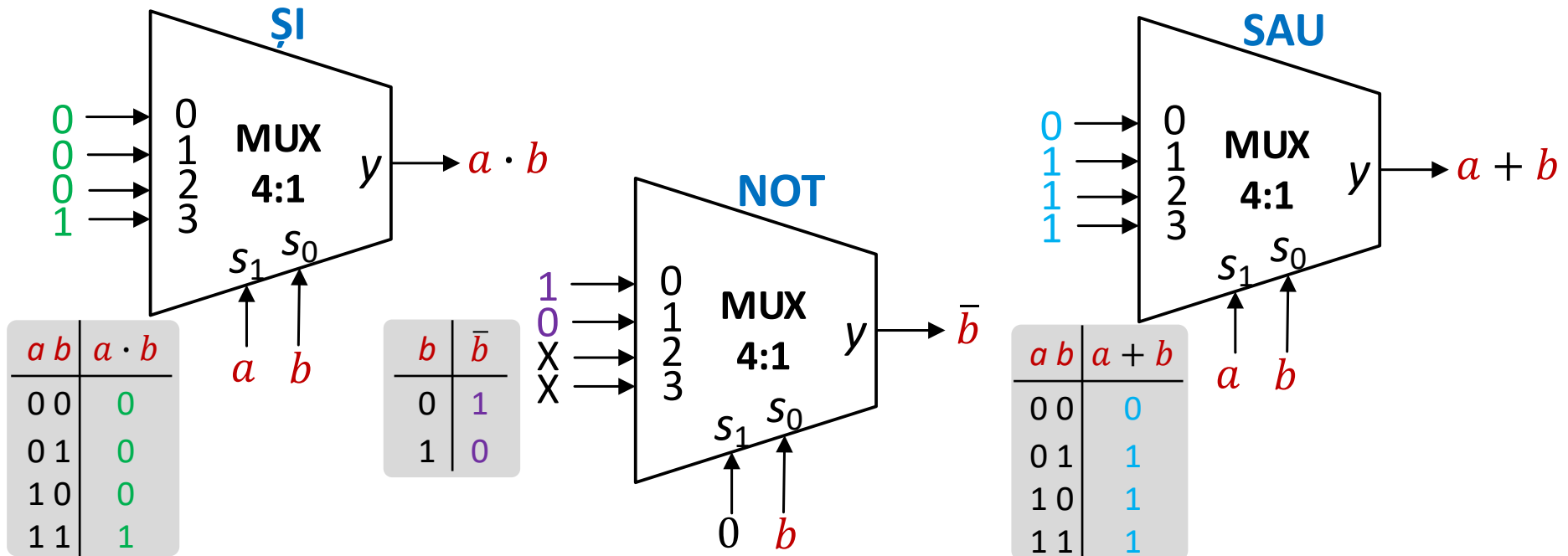Ex: MUX 4:1  $\rightarrow y = x_0 \cdot \bar{a} \cdot \bar{b} + x_1 \cdot \bar{a} \cdot b + x_2 \cdot a \cdot \bar{b} + x_3 \cdot a \cdot b$



Obs<sub>1</sub>: MUX are **completitudine funcțională**.

Obs<sub>2</sub>: Pentru 3 sau 4 variabile se poate folosi MUX 8:1, respectiv MUX 16:1.

# Proiectarea cu dispozitive logice programabile


## Completitudine funcțională vs. funcții universale în dispozitive programabile

**Notă:** Orice funcție universală are completitudine funcțională deci se poate realiza orice funcție logică prin utilizarea uneia sau mai multor unități.

**Obs:** Implementarea funcțiilor logice complexe poate necesita mai puține circuite de tip funcție universală, decât circuite cu completitudine funcțională.

**Definiție:** *Dispozitivele logice programabile* = colecții de celule universale sau cu completitudine funcțională plasate într-o rețea de interconectare:

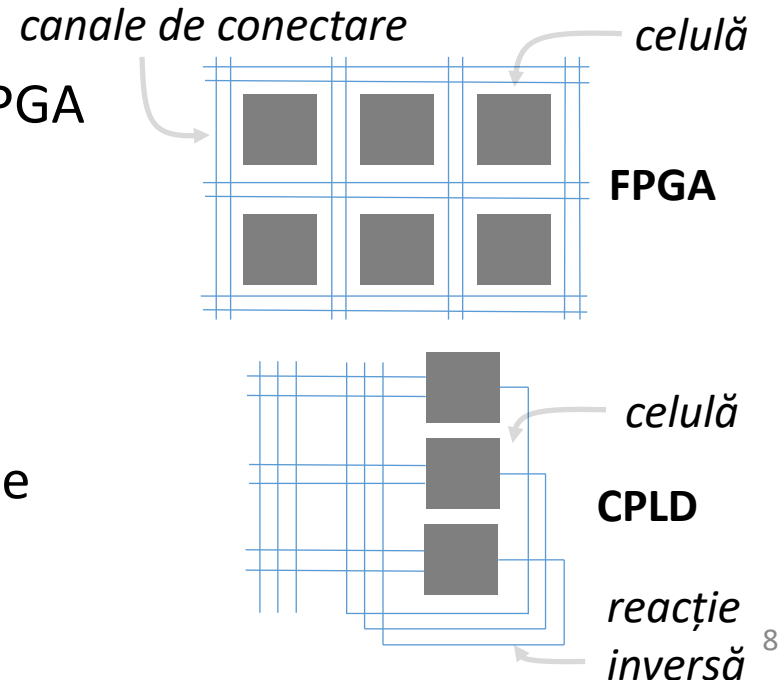- arhitecturi cu canale de conectare de tip FPGA
  - matrice de celule cu interconexiuni orizontale și verticale configurabile;
- arhitecturi *foldback* de tip CPLD
  - seturi de celule cu legături configurabile cu reacție inversă.






# Proiectarea cu dispozitive logice programabile
 
## Rețeaua de interconectare

- Este compusă din **linii de interconectare** și **puncte de conexiune programabile (PIP – Programmable Interconnection Point)**, controlate de la o memorie RAM, scrisă corespunzător la programarea dispozitivului.





# Proiectarea cu dispozitive logice programabile

## Celula logică de bază


Ex: Poate conține MUX 8:1.

Obiectiv: Să se implementeze un bistabil D.

$a$	$b$	$\overline{a \cdot b}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

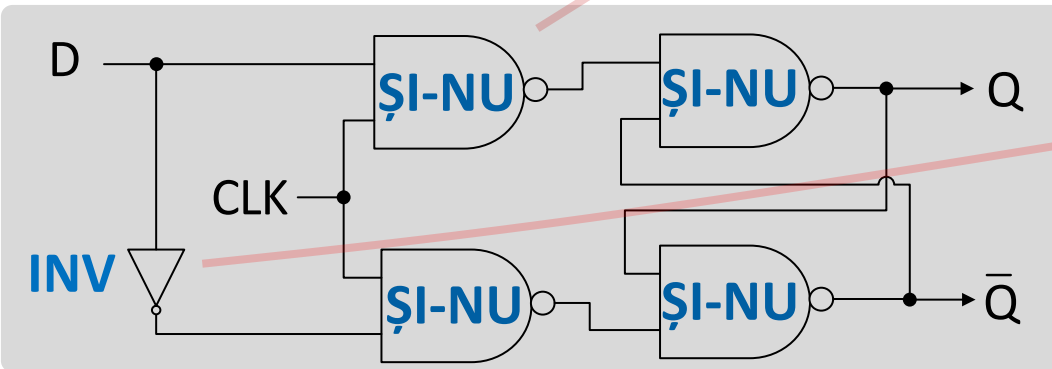 

$a$	$\bar{a}$
0	1
1	0

 


**Obs:** Un bistabil D ar avea nevoie de 5 x MUX 8:1 => implementare costisitoare.

# Proiectarea cu dispozitive logice programabile
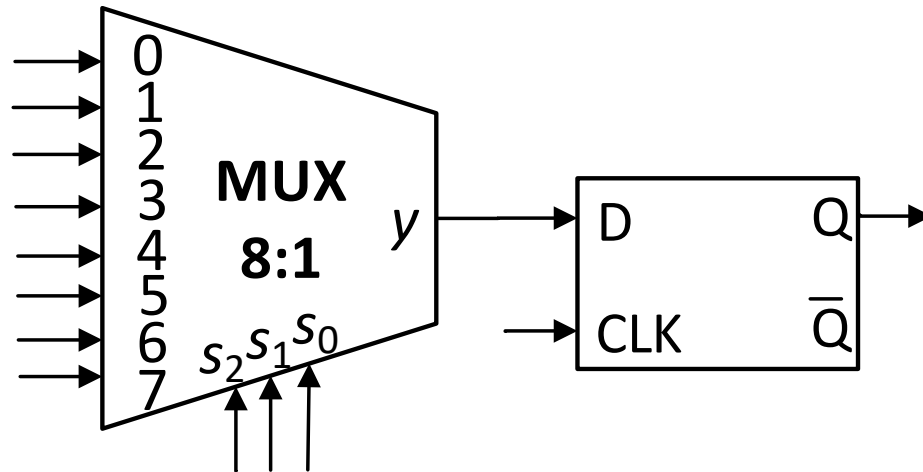
## Celula logică de bază hibridă

**Soluția<sub>1</sub>:** Se leagă MUX 8:1 la un bistabil D => **celulă hibridă**.




**Obs:** Toate funcțiile implementate sunt obligate să folosească bistabilul D => **dezavantaj**.

# Proiectarea cu dispozitive logice programabile
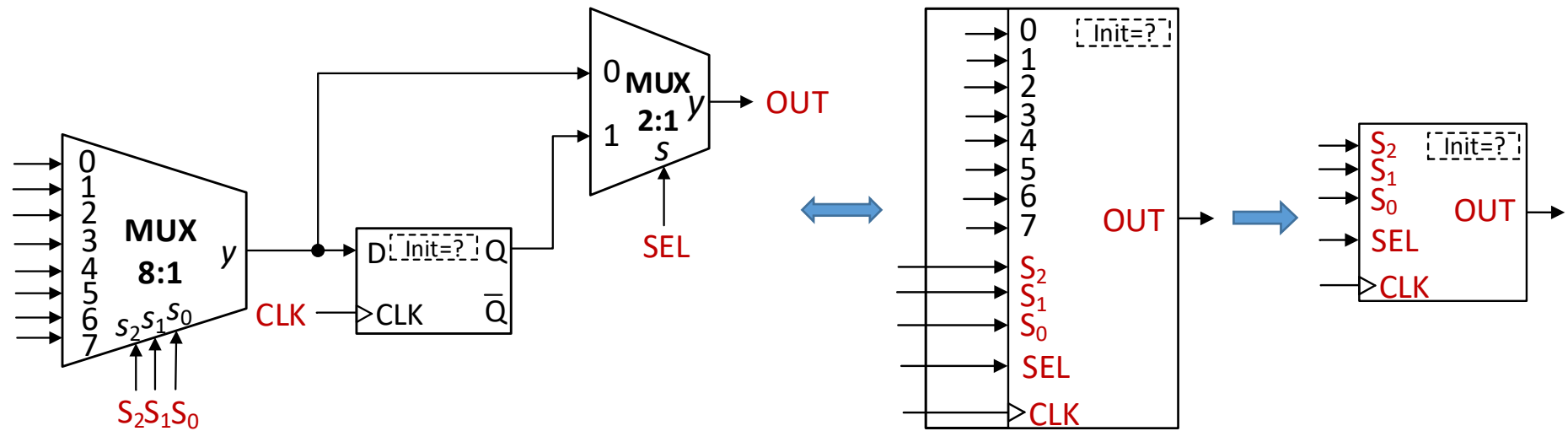
## Celula logică de bază hibridă

**Soluția<sub>2</sub>:** Se adaugă un MUX 2:1 pe ieșire care va decide dacă rezultatul este dat de MUX 8:1 sau de bistabilul D.




**Notă:** Se poate implementa orice funcție combinațională sau secvențială de până la 3 variabile. La nevoie se poate configura valoarea de start 0 sau 1 a bistabilului la punerea în funcțiune.

**Obs:** Intrările de date ale MUX 8:1 se configurează intern => nu apar în afara celulei => se reduce numărul de conexiuni în rețeaua de interconectare.

# Proiectarea cu dispozitive logice programabile

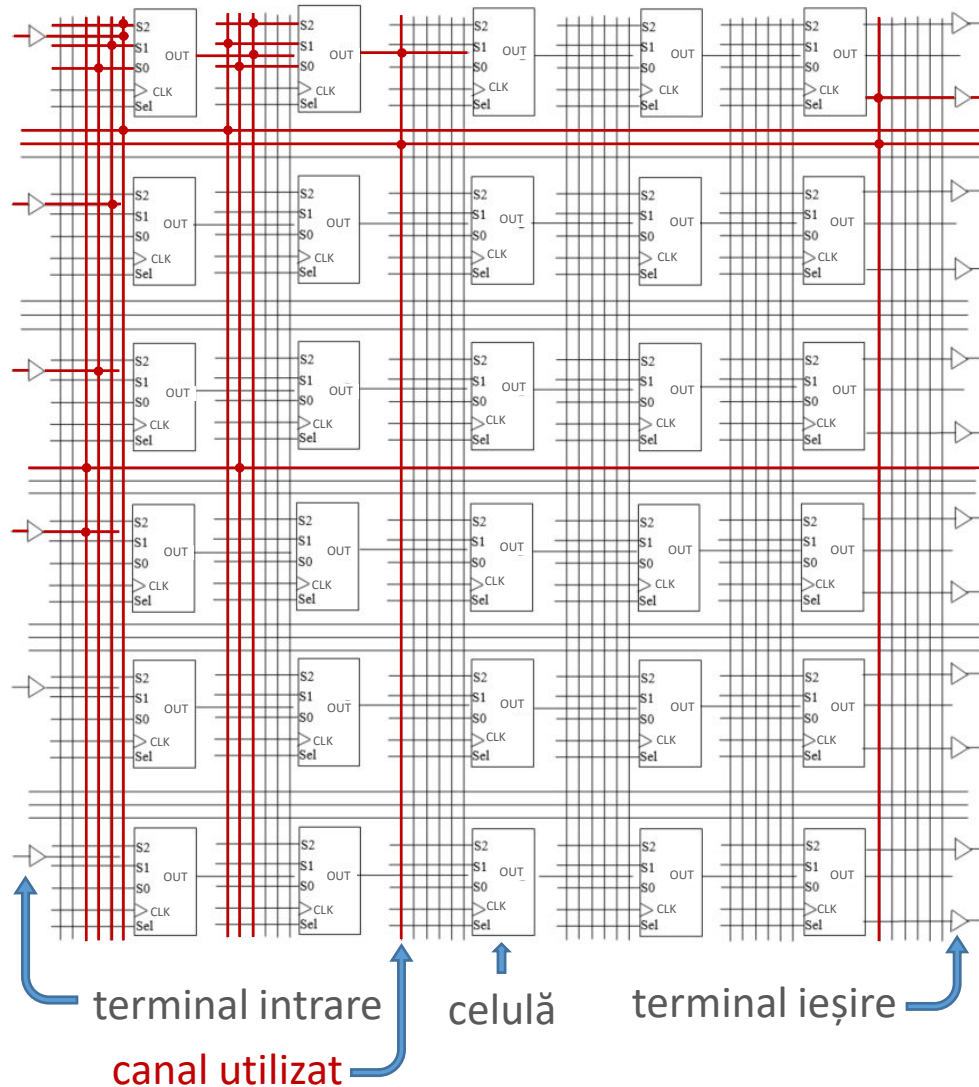
## Arhitectură cu matrice de celule și canale de conectare intercelulare – FPGA



- Se pot realiza conexiuni în toate punctele de intersecție dintre linii orizontale și verticale.
- Semnalele externe intră prin terminale (buffer-e) de intrare.
- Prin intermediul conexiunilor semnalele externe se pot conecta la intrările celulelor.
- Prin intermediul conexiunilor ieșirea unei celule poate fi conectată la terminale de ieșire sau la intrările altor celule.
- Rezultatele ies prin terminale (buffer-e) de ieșire.
- Funcțiile de mai multe variabile necesită alocarea mai multor celule.

# Proiectarea cu dispozitive logice programabile

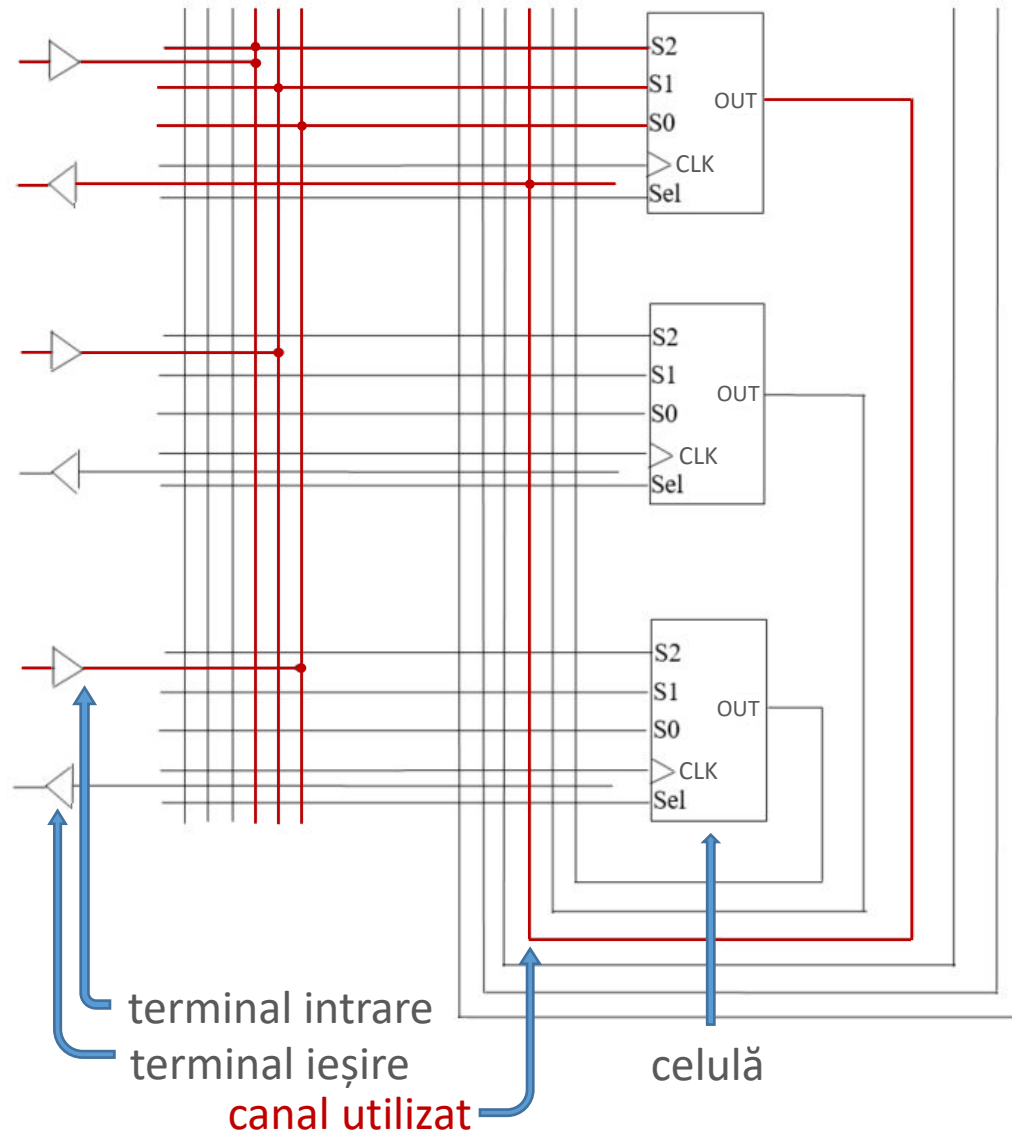
## Arhitectură cu set de celule și canale cu reacție inversă (*foldback*) – CPLD



- Se pot realiza conexiuni în toate punctele de intersecție dintre linii orizontale și verticale.
- Semnalele externe intră prin terminale (buffer-e) de intrare.
- Prin intermediul conexiunilor semnalele externe se pot conecta la intrările celulelor.
- Prin intermediul conexiunilor ieșirea unei celule poate fi conectată la terminale de ieșire sau la intrările altor celule.
- Rezultatele ies prin terminale (buffer-e) de ieșire.
- Funcțiile de mai multe variabile necesită alocarea mai multor celule.
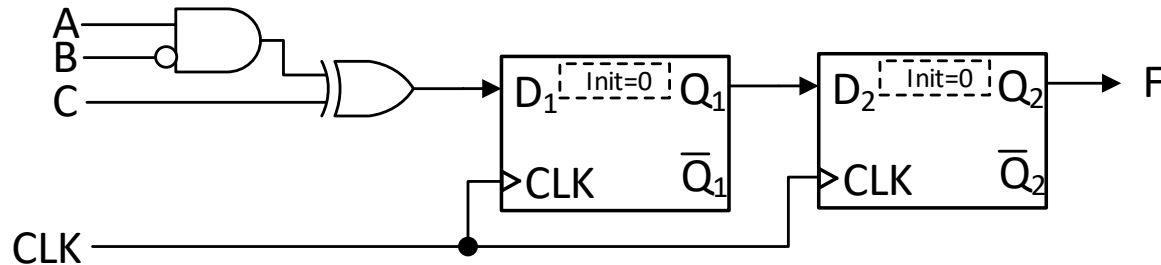
# Proiectarea cu dispozitive logice programabile

**Ex<sub>1</sub>:** Să se implementeze cu celule logice de bază circuitul:



## Rezolvare:

Fiindcă sunt 2 bistabile => se vor folosi 2 celule.

Se determină expresiile logice ale intrărilor bistabilelor:


$$D_1 = (A \cdot \bar{B}) \oplus C; \quad D_2 = Q_1$$

Deoarece implementarea se bazează pe MUX 8:1 se utilizează tabelul de adevăr al expresiilor (forma canonică).

A B C	D <sub>1</sub>	Q <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>
0 0 0	0	0	0
0 0 1	1	1	1
0 1 0	0		
0 1 1	1		
1 0 0	1		
1 0 1	0		
1 1 0	0		
1 1 1	1		

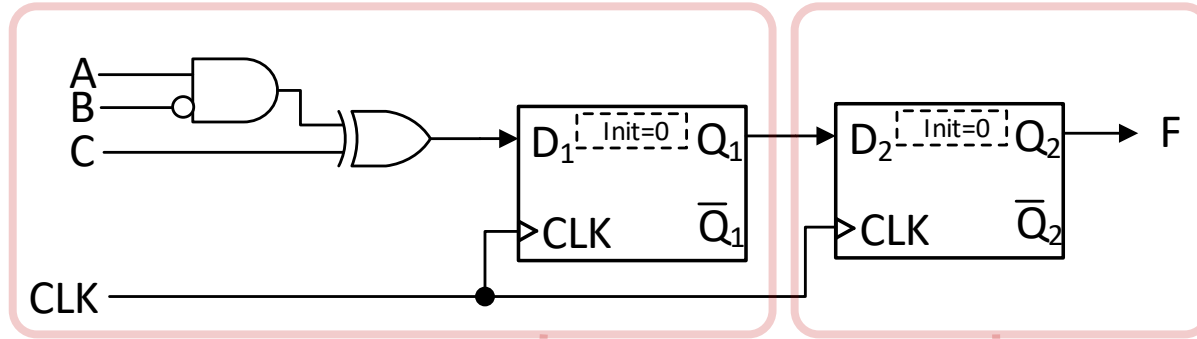
# Proiectarea cu dispozitive logice programabile

**Ex<sub>1</sub>:** Să se implementeze cu celule logice de bază circuitul de mai jos.


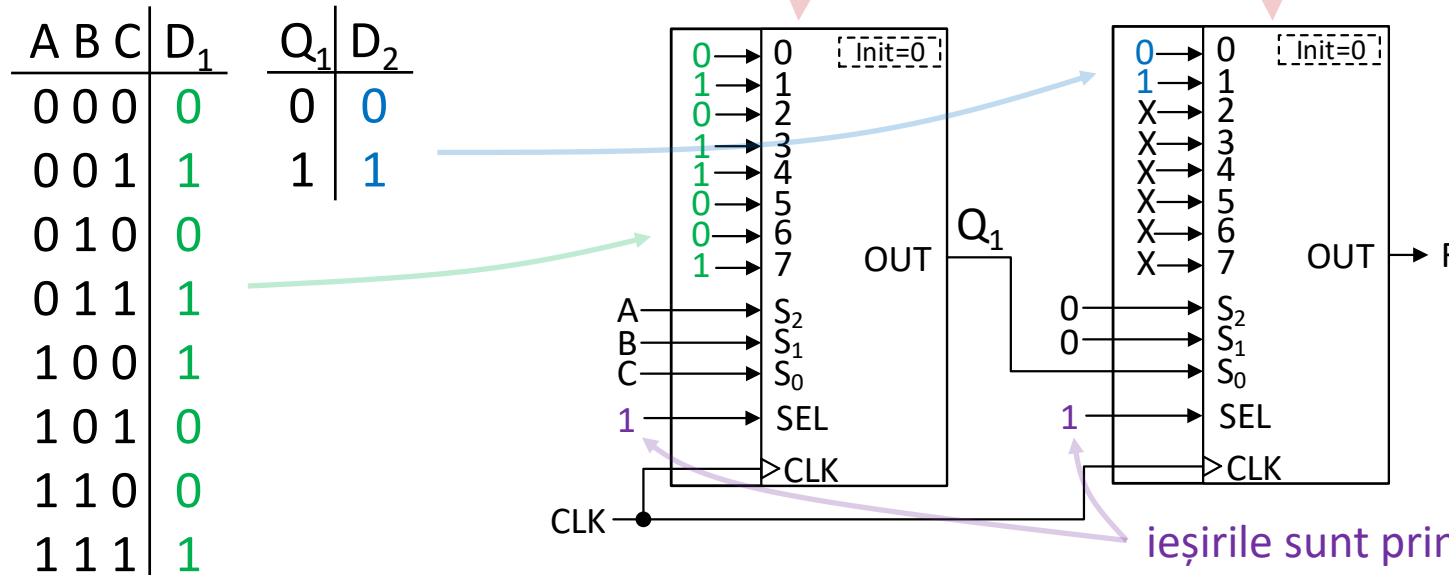
## Rezolvare:

Se determină valorile intrărilor de date (0-7) pentru cele 2 celule utilizând tabelele de adevăr și se realizează interconexiunile între celule.




ieșirile sunt prin bistabile



 
# Proiectarea cu dispozitive logice programabile

**Ex<sub>2</sub>:** Să se implementeze cu celule logice de bază circuitul de mai jos unde  $f(A, B, C, D) = \sum(2, 3, 7, 10, 11)$ .




**Rezolvare:**  $f(A, B, C, D) = \sum(2, 3, 7, 10, 11) \xrightarrow{\text{min. DK}} \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot C \cdot D \leftarrow \text{FDM}$   
 Fiindcă celula are 3 variabile  $S_2, S_1, S_0$  este necesară rescrierea expresiei  $f$  cu funcții de 3 variabile astfel:  $f_1 = \bar{A} \cdot C \cdot D, f = \bar{B} \cdot C + f_1$   
 Se determină tabelele de adevăr și se planifică circuitul:

A	C	D	$f_1$	B	C	$f_1$	$f$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	1	1	1

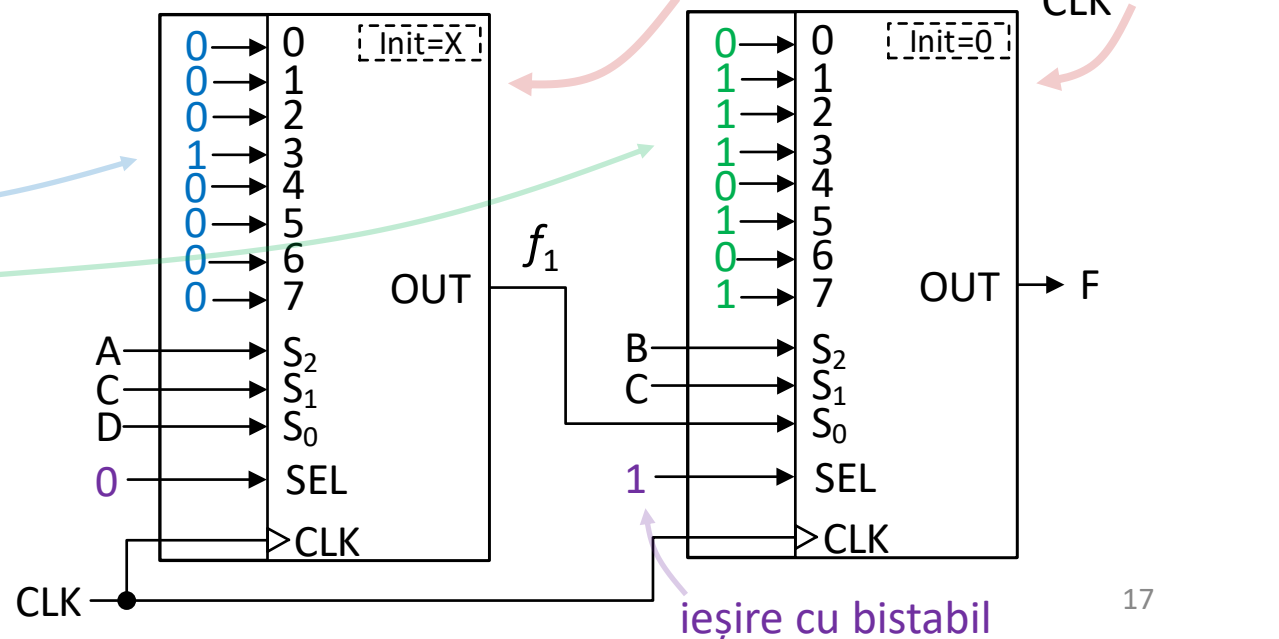
 
# Proiectarea cu dispozitive logice programabile

**Ex<sub>3</sub>:** Să se implementeze cu celule logice de bază un generator de secvențe pseudo-aleatoare pe 3 biți:




**Rezolvare:** Se folosesc 3 celule.

Intrările bistabilelor:

$$D_2 = Q_2 \oplus Q_0$$


$$D_1 = Q_2$$

$$D_0 = Q_1$$

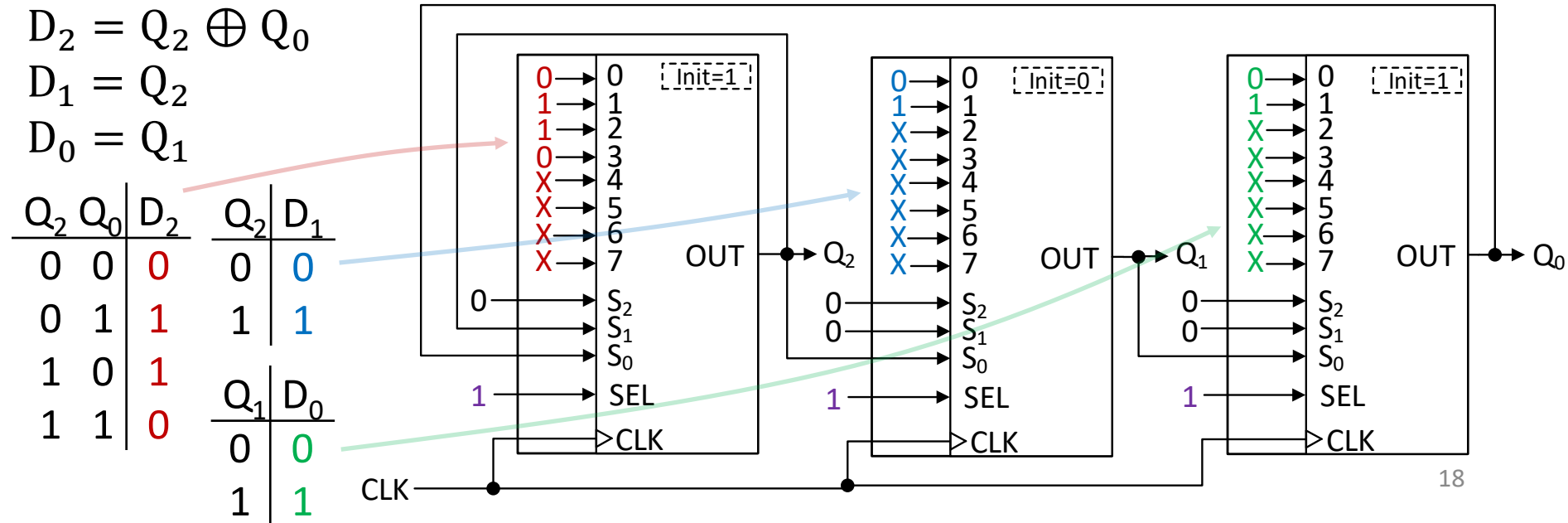
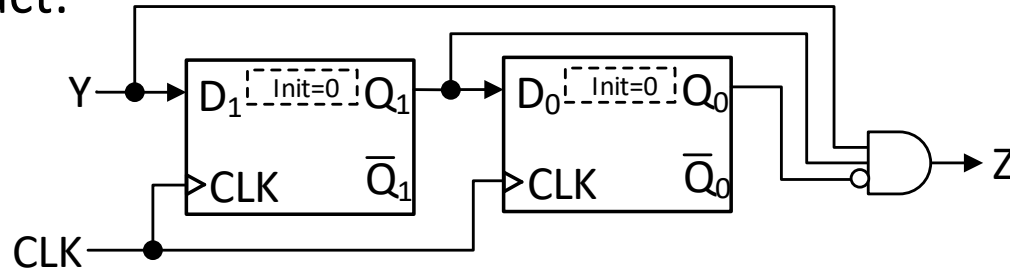
# Proiectarea cu dispozitive logice programabile

**Ex<sub>4</sub>:** Să se implementeze cu celule logice de bază un detector al secvenței “110” dintr-un șir de biți citiți serial de la dreapta la stânga pe intrarea Y, sincron cu semnalul de tact:



**Rezolvare:** Se folosesc 3 celule.

Intrările bistabilelor:  $D_1 = Y$      $D_0 = Q_1$

Ieșirea:  $Z = Y \cdot Q_1 \cdot \overline{Q_0}$

Y	$D_1$	Y	$Q_1$	$Q_0$	Z
0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0
		0	1	0	0
		0	1	1	0
		1	0	0	0
		1	0	1	0
		1	1	0	1
		1	1	1	0

$Q_1$	$D_0$				
0	0				
1	1				

